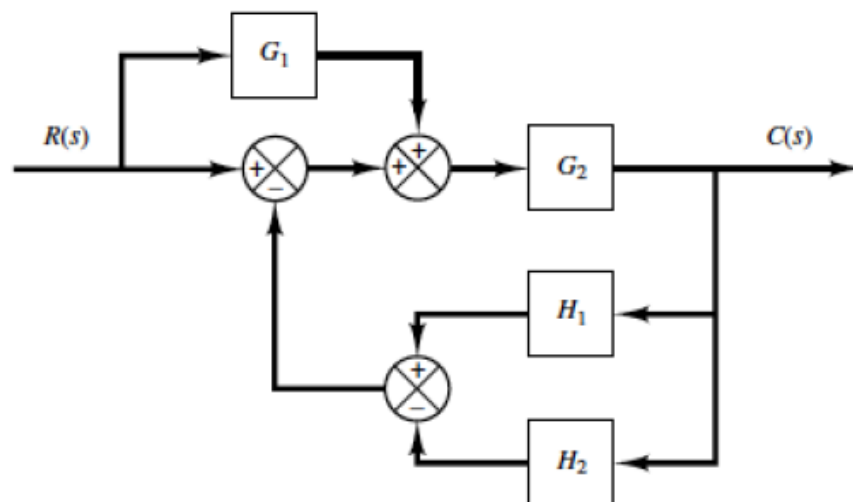





LISTA 01: PRIMEIRA PARTE DO CONTEÚDO

DOCENTE: Ronaldo Antonio Guisso

- 1) Obtenha a função de transferência de malha fechada, isto é, $C(s)/R(s)$, do diagrama de blocos abaixo.




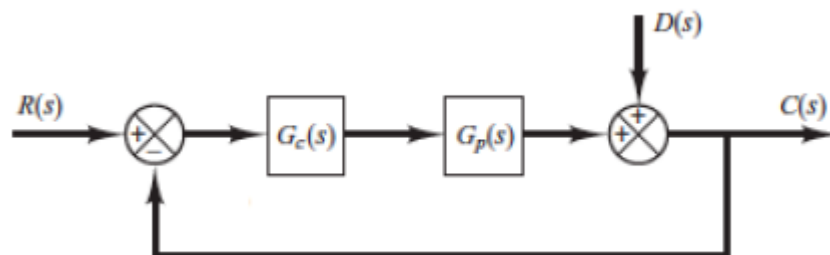- 2) Obtenha a expressão para $C(s)$ em função $R(s)$ e $D(s)$ com base no diagrama de blocos abaixo.






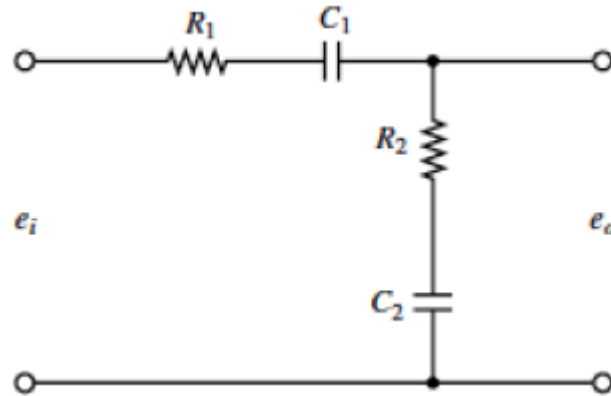3) Obtenha a função de transferência $E_o(s)/E_i(s)$ do circuito abaixo.



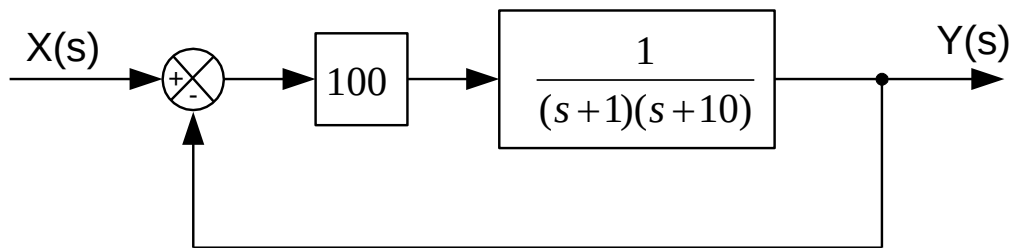4) Obter $e(\infty)$ para entrada **degrau unitário** referente ao sistema.



5) Obter $e(\infty)$ para entrada **rampa** referente ao sistema com um integrador.

